

Полосовой фильтр на КМОП инверторах

В статье рассмотрен вопрос применения КМОП инверторов для построения полосовых фильтров. Приведена простая методика их расчетов.

КМОП инверторы могут применяться не только в цифровых устройствах, но и в качестве линейных усилителей. Коэффициент усиления таких усилителей может составлять 30...50 дБ в широком диапазоне питающих напряжений. К достоинствам усилителей на инверторах относятся:

- возможность работы от однополярного источника;
- высокое входное сопротивление;
- больший по сравнению с операционными усилителями размах выходного напряжения при малых напряжениях питания.

Основным их недостатком считается конечное усиление.

Биквадратные (резонаторные) полосовые фильтры допускают применение усилителей с конечным усилением в качестве активных элементов, обеспечивая при этом высокую стабильность и добротность. Схема полосового фильтра на КМОП инверторах приведена на рис. 1.

Можно предложить следующую процедуру расчета фильтра.

1. Задаемся значениями резонансной частоты F , добротностью Q и коэффициентом передачи на резонансной частоте K ;

2. Принимаем $C_2 = C_3 = C$ и $R_2 = R_6 = R$;

3. Задаем значение C или R и из формулы $F = 1/(2 \pi R C)$ находим значение величины R или C соответственно;

4. Определяем значение $R_3 = QR$, $R_1 = R_3/K$.

На рис. 1 приведены номиналы элементов, полученные в результате расчета по приведенной методике для $F=2,5$ кГц, $Q=5$ и $K=2$ (значения номиналов округлены до ближайшего соответствующего ряда Е24).

При настройке фильтра производятся следующие операции:

- установка резонансной частоты F подбором величины R_2 ;
- установка добротности Q подбором величины R_3 ;

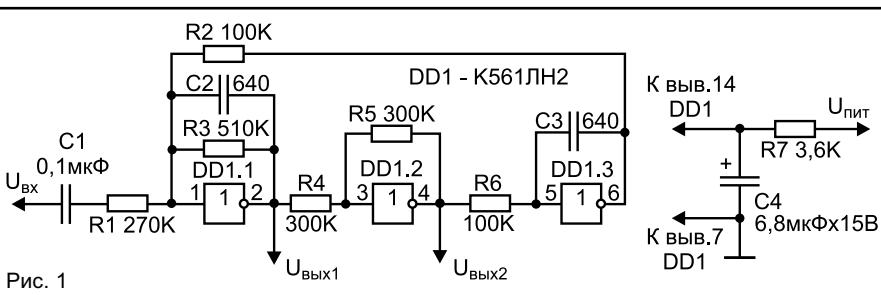


Рис. 1

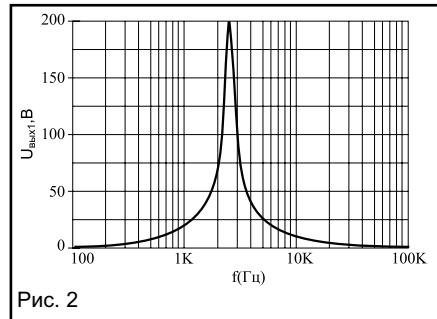


Рис. 2

- установка коэффициента передачи K подбором величины R_1 .

АЧХ фильтра, полученная при макетировании, приведена на рис. 2, из которого видно, что экспериментальные результаты близки к теоретическим.

Микросхема K561LN2 содержит шесть инверторов в одном корпусе, что позволяет реализовать два полосовых фильтра. Структура фильтра позволяет получать на выходе противофазные напряжения, для чего необходимо использовать дополнительно $U_{\text{вых}2}$. Резистор R_7 обеспечивает программируование тока, потребляемого фильтром. Схема сохраняет работоспособность в широком диапазоне питающего напряжения ($U_{\text{пит}} = 3\dots15$ В). При $U_{\text{пит}} = 9$ В и $R_7 = 3,6$ кОм ток потребления не превышает 1,5 мА.

Дмитрий Онышко
oda78@freemail.ru

Литература

1. П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. 3-е изд. –М.: Мир, 1986.
2. Л. П. Хьюлсман, Ф. Е. Аллен. Введение в теорию и расчет активных-фильтров. – М.: Радио и связь, 1984.