

Лучший метод, который я нашел для подбора транзисторов, это 150 Омный 1 Ваттный резистор и 15 Вольтный источник напряжения.

Если Вы посмотрите на схему, то увидите как измеряется N-канальный и P-канальный транзистор.

На подключенном в схему транзисторе измеряется постоянное напряжение. Оно находится в пределах 3,8-4,2 Вольт. Просто подберите транзисторы в группу с различием в ± 100 мВольт.

Пожалуйста, не перепутайте схему подключения P-канальног и N-канального транзистора.

