

ПЛ25x50x120 из ленты толщиной 0,35 мм. Он имеет следующие геометрические характеристики: размеры окна 40x120 мм, площадь окна 48 см², сечение стекла 12,5 см², средняя длина магнитной силовой линии 39,8 см. В крайнем случае, можно взять сердечник от телевизионного трансформатора питания типа ТС-270, который имеет такие же размеры. При этом несколько ухудшается качество усилителя, в частности сужается рабочая полоса в области высоких звуковых частот вследствие повышенных потерь в стали. Однако считаю необходимым заметить, что цирклютрон (и только он) все же допускает такую замену. Вся обмотка выходного автотрансформатора размещена на двух катушках, которые наматываются совершенно одинаково. Обмотка, к которой подключается нагрузка, выполняется проводом ПЭВ-2 1,4 в 4 слоя по 56 витков. Общее количество витков 224. Отводы делаются от 112-го витка (0-1, 0'-1') - для 4 Ом; 138-го (2, 2') - для 6 Ом; 159-го (3, 3') - для 8 Ом; к 224-му витку подключается нагрузка сопротивлением 16 Ом. Обмотка 4-5 (4'-5') разбита на две секции по 520 витков. Каждая из секций намотана в 5 слоев проводом ПЭВ-2 0,75 мм, количество витков в слое - 104. Ширина слоя около 100 мм.

Порядок размещения обмоток в катушке трансформатора показан рис.30. При сборке трансформатора катушки ориентируют друг относительно друга таким образом, чтобы после соединения выводов 0 и 0' получилась единая обмотка, имитирующая укладку провода на торе. Правильность сборки трансформатора проверяется очень простым способом. Последовательно с обмоткой соединяют лампу нака-

ливания напряжением 220 В мощностью 200-300 Вт и включают в сеть. Лампа, вспыхнувшая на полный накал, говорит о том, что катушки работают в противофазе. В таком случае трансформатор разбирают и одну из катушек разворачивают на 180° относительно другой (если смотреть на трансформатор со стороны окна сердечника, то выводы, которые были справа, должны переместиться влево и наоборот).

При сборке выходного трансформатора на торцы половинок сердечника, которые прилегают друг к другу, необходимо, причем делать это **ОБЯЗАТЕЛЬНО**, нанести тонкий слой магнитного лака и только по-

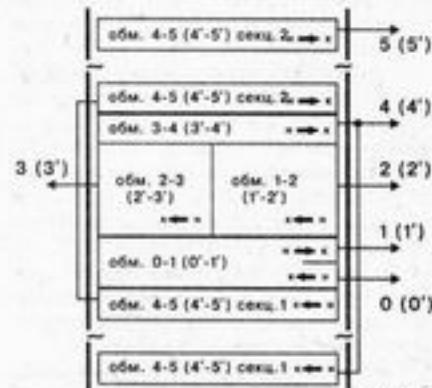


Рис.30

ле этого можно стянуть магнитопровод. Магнитный лак готовится на основе порошка карбонильного железа, который применяется в различных электромеханических устройствах, и нитролака марки НЦ. Во время приготовления порошок добавляется в лак небольшими порциями при непре-

рывном перемешивании до получения однородной массы консистенции жидкой сметаны. Полученную смесь необходимо сразу же в течение 2-3 минут использовать. Применять для приготовления магнитного лака клей типа БФ, КС, «Марс» или им подобные, а тем более эпоксидный, не рекомендую, так как может потребоваться разборка трансформатора, что в таком случае сделает будет весьма затруднительно. При отсутствии фабричного порошка карбонильного железа его не сложно приготовить самому. Для этого необходимо сердечник из карбонильного железа измельчить при помощи надфиля или просто раздавить в пассатижах. Применять для этой операции наждачную бумагу или абразивный камень нельзя, поскольку в порошок могут попасть довольно крупные и очень твердые посторонние частицы. Само собой разумеется, что измельчать сердечник надо как можно тоньше и, т.к. он имеет небольшую прочность, сделать это будет совсем несложно.

Налаживание усилителя особенностей не имеет. Вначале, как и обычно, устанавливают режимы работы ламп по постоянному току, далее симметрируют фазоинверсный каскад на частотах 100 Гц и 18-25 кГц. Единственное специфичное именно для цирклютрана отличие заключается в том, что для проверки окончательной ступени усилитель вертикального отклонения осциллографа должен иметь дифференциальный вход, который подключается к выходной обмотке (допустим, выводы 1 и 1') автотрансформатора.

(Продолжение следует)

dbx, компьютер и MP3

Повышение качества цифровых каналов звукозаписи можно решать «в лоб», как это делается в DVD-audio - повышением разрядности квантования по уровню до 24. Но это дорого. В статье предложено более дешевое решение повышения эквивалентной разрядности обычных звуковых карт до 26-28 бит и заодно «подчистки» характерных для ПК шумов и артефактов тр3-кодеков.

Думается, что название этой статьи заставит хотя бы прочитать ее компьютерщики, работающие со звуком, так как у автора имеются сомнения, что ими была прочитана серия статей Н.Сухова, посвященная шумоподавителям: ведь речь шла, в общем-то, о применении компандеров в технике аналоговой магнитной записи. Но компьютер (PC), оснащенный звуковой картой, по сути дела является цифровым магнитофоном (с записью на жесткий магнитный диск) с присущими ему недостатками: шумы (в случае применения недорогих «китайских» звуковых карт), «жесткости» цифрового звучания и т.д. Впрочем, об этих явлениях неоднократно писалось, и с ними знаком практически каждый, кто имеет какое-либо отношение к цифровому звуку.

Перед тем, как описать применение dbx-совместимого компандера УНИКОМП [1,2] совместно с компьютером, остановимся на анализе его работы, основанном на длительной эксплуатации оного в составе кассетного магнитофона (схема УНИКОМПа была любезно предоставлена автору Н.Суховым еще в 1993 году). Для начала была изготовлена приставка к кассетнику, схе-

ма которой повторяла практически 1:1 [2]. Результат оказался очень впечатляющий, но обнаружились и некоторые «узкие» места, касающиеся его эксплуатации. Сразу было отмечено, что при записи низкие частоты ощутимо заваливаются. Происходит это из-за недостаточной емкости С8 [2]. Положение усугубляется тем, что этот звал при воспроизведении комплементарно не обрабатывается. Другой недостаток - появление некоторой «зажатости» звучания на средних и больших уровнях записи, связанной с алгоритмом работы dbx II (согласно с кассетным магнитофоном), кавказским, по сути дела, является УНИКОМП. Впоследствии этот недостаток был устранен путем введения каскада спектрально-го скоса, позаимствованного из схемотехники Dolby-C (а также «Командера-20», если кто его помнит). Было также обнаружено, что в режиме записи на больших уровнях (выше 0 дБ) УНИКОМП склонен к самовозбуждению на ультразвуковых частотах. Это происходит из-за того, что коэффициент передачи по петле ООС изменяется, и ОУ DA2.1 оказывается не оптимально скорректирован емкостью С7. С другой стороны, она должна быть как мож-

Евгений Лукин, г.Донецк

но меньше, чтобы не сузить частотный диапазон. При коммутации режимов «запись - воспроизведение» щелчки все-таки возникают - из-за того, что емкость С8 в режиме воспроизведения одним концом практически «висит в воздухе», в результате чего происходит ее разряд через со-противления утечки. Как известно, незаряженная емкость в момент коммутации представляет собой перемычку. Так как на выходе операционника практически всегда есть какой-то потенциал, то при подключении емкости к «земле» ООС усилителя разрывается на время заряда этой емкости, что и приводит к появлению щелчка на выходе. При настройке УНИКОМПа был обнаружен еще один нюанс: нелинейность зависимости коэффициента передачи DAS от положения движка резистора R42 - в области его больших значений (более половины номинала) коэффициент усиления изменился незначительно, а по мере перемещения (в сторону уменьшения) усиление резко возрастало, что приводило к необходимости очень тщательной его установки. Все эти недостатки были впоследствии устранены.

Теперь перейдем к применению УНИКОМПа в PC. Я опробовал несколько звуковых карт стоимостью \$10-20, т.к. позволить себе более «навороченную» не могу. В первую очередь внимание обращалось на АЧХ и уровень шумов. Прослушивание проводилось как на высококачественные

AUDIO HI-FI

стереотелефоны, так и на 3-полосные активные АС (двойное «моно», в СЧ и ВЧ каналах УМЗЧ на полевиках, полоса 30 - 18000 Гц). Кarta ALS-120 вообще не выдерживает никакой критики (равно как и ESS-1868), более-менее приемлемой оказалась ESS-1869, но у меня она нормально работала только в Windows-95, а в Windows-98 возникли всякие «хлюпи» при перемещении мыши, открывании / закрывании окон и т.д. Кроме того, Windows-95 могла иногда «потерять» звуковую карту, и приходилось заново устанавливать ее драйверы с CD, что проходило не всегда гладко.

В Windows-98 хорошей оказалась карта «Crystal», но у попавшегося экземпляра был почему-то разбаланс 3 дБ между каналами. При попытке установить ее в Windows-95 при загрузке драйвера с CD PC просто нагло зависал. Наконец мой выбор остановился на недорогой карте «Yamaha OPL-3» - неплохая АЧХ и низкий уровень шумов (-73 дБ, измерялось через фильтр МЭК-А). Необходимо отметить, что индикаторы уровня в звуковых редакторах (CoolEdit, Sound Forge) пиковые (даже через скриншоты) и дают заметно большие показания. Был обнаружен небольшой зазор на ВЧ (порядка 3 дБ), но его можно скорректировать специальным фильтром (о котором речь пойдет позже).

PC со звуковой картой, как уже говорилось, представляет собой цифровой магнитофон с практически идеальной АЧХ и ФЧХ - идеальные условия [2] для применения всевозможных компандеров, в т.ч. dbx и УНИКОМПа. Линейность 16-разрядной звуковой карты с такими компандерами реально повышается до эквивалента 26-28 бит, что выше, чем в DVD-audio. Для того, чтобы второй раз не наступить


на грабли, связанные с эксплуатацией dbx II (УНИКОМПа) в аппаратуре магнитной записи, был разработан специальный вариант УНИКОМПа для работы совместно с PC. В частности, был выбран алгоритм работы dbx I (т.е. вариант для катушечного магнитофона). Были устранены также все перечисленные ранее недостатки.

Принципиальная схема УНИКОМП-РС приведена на рис. 1. Как видно из схемы, произошли некоторые изменения (по сравнению с [2]). Чувствительность по входам осталась прежней (-10 дБ, 245 мВ), но ее можно сделать очень просто и иной, вплоть до 2 В, путем изменения номинала всего одного резистора R1. Кроме того, ее можно сделать разной для входов записи и воспроизведения, для чего достаточно сигнала подавать через дополнительные резисторы. Например, если на вход записи подавать сигнал через резистор 36 кОм, то чувствительность снизится до 0 дБ (775 мВ). Это может быть полезным при записи с CD-плееров, у которых выходное напряжение достигает 2 В. Уровень на линейном выходе (и выходе записи) принят 0 дБ, так как большинство УМЗЧ имеет чувствительность 0,5 ... 0,8 В. Избыток напряжения на выходе записи (в случае необходимости) можно погасить внешним делителем.

Теперь более подробно об изменениях. Коммутация выходных сигналов с DA1.1 и DA2 происходит после делителей R7R8 и R12-R14, в связи с чем отпада необходимость в применении транзисторных ключей VT4, VT5 [2], а на выходе канала воспроизведения для снижения выходного сопротивления и влияния кабеля поставлен буфер DA4.1. Зазор НЧ при записи устранен увеличением C2 до 2,2 мкФ, а щелчки при коммутации режимов записи-воспроизведения убираются резистором R4, поддер-

жающим заряд конденсатора C2. Склонность к самовозбуждению в режиме записи устранина введением конденсатора C3. Номиналы цепи ООС DA1.1 (R5, R6) изменены, так как в режиме записи на R6 подается уже ослабленный (на 10 дБ) сигнал. Установка «0» точки (0 дБ) на выходе компандера производится резистором R13. Ключи на схеме показаны упрощенно, их можно реализовать на 547КП1, 190КТ2П, транзисторах КП1301. Цепи коммутации ключей на схеме не показаны. При записи работают ключи S2, S3, а при воспроизведении - S1, S4. S6 включает режим компандера, а S5 - выключает. Изменились номиналы полосового фильтра, выполненного на VT1: его полоса стала 20 Гц...20 кГц, что собственно и привело к изменению алгоритма работы dbx II на dbx I.

Для настройки понадобится генератор, осциллограф и вольтметр. Настройка компандера довольно проста. На вход подается сигнал с внешнего генератора (1 кГц), включается режим воспр., ШП - выкл. На выходе устанавливается уровень 0 дБ (775 мВ) путем регулировки напряжения на выходе генератора. Затем включают шумоподавление и резистором R13 добиваются такого же напряжения на выходе. При невозможности выставить такое же напряжение (это, как правило, зависит от разброса параметров 157 DA1) подбирается резистор R26 (2...10 кОм). Затем приступают к балансировке переключателя. Подключается осциллограф к KT3, резистором R29 добивается «0» постоянки на выходе. Далее через конденсатор 1 мкФ подается сигнал с генератора на KT1, при этом на KT3 будет наблюдаться некоторый сигнал этой же частоты. Вращением подстроеками R28 добиваемся его исчезновения, по мере необходимости увеличивая чувстви-

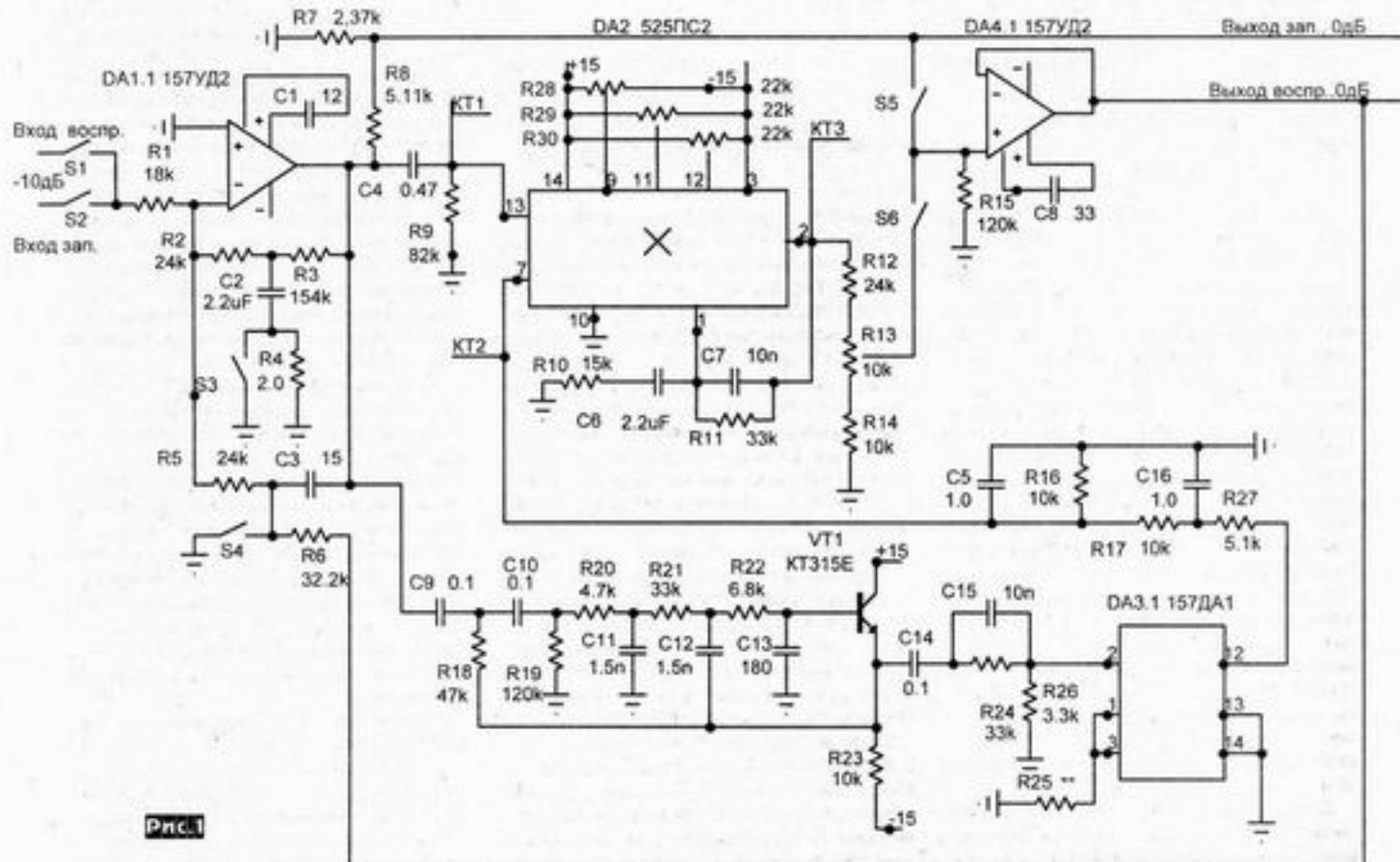

тельность осциллографа. Подаем затем сигнал на KT2, проделываем аналогичные процедуры, но сигнал компенсируем уже резистором R30. На этом настройка коммандера в режиме воспроизведения заканчивается.

Переходим к настройке в режиме записи. Подаем сигнал с генератора (переключатели еще в режиме воспр.), устанавливаем 0 дБ на выходе DA4.1. Затем переключаемся в режим записи, напряжение не должно изменяться. Если это не так - скорректируем немного номинал R5 (или R6). Если резисторы R2-R3, R5-R8 были подобраны заранее (с точностью 1%), то этих проблем не будет. На этом настройка за-

лоса пропускания которого также увеличена. Для коррекции АЧХ звуковых карт полезно применить фильтр, схема которого показана на рис.3. Его схемотехника по-заимствована из CD-плееров. В большинстве дешевых звуковых карт отсутствует какая-либо после ЦАПовая фильтрация - иногда может стоять ну очень простенький пассивный однозвездочный RC-фильтр. Применение предлагаемого фильтра позволяет существенно улучшить качество звука. Резистором R3 производится регулировка усиления (сигнал можно поднять до 0,5...1 В), а резистором R7 - коррекция АЧХ в области ВЧ. Фильтр R8C7 дополнительного подавляет ультразвуковые (свыше 100 кГц)

лов, не исключение и dbx, где выбросы могут достигать 12 дБ. Индикатор уровня звукового редактора показывает уже обработанный кодером сигнал, поэтому его динамический диапазон можно спокойно уменьшить до 40 дБ, что будет соответствовать реальному 80 дБ. Опасаться снижения на 10 дБ динамического диапазона не следует: даже запись, произведенная на уровне -50...-60 дБ (!) звучит очень неплохо.

Применение описанного коммандера в компьютере произвело потрясающий эффект: уровень шума в паузах стал «чистым» -90 дБ (МЭК-А), без какого-либо фона и помех, характерных для РС. Качество зву-

чания также существенно улучшилось, особенно потрясающее отсутствие цифровой «стеклянности» звука с малой громкостью (о чем уже говорилось в [2]). Но одно дело - прочитать, а другое - услышать! В общем, рекомендую, и всё тут.

Были обнаружены еще некоторые положительные моменты. При попытке «сграбить» звуковые дорожки с некоторых аудио-CD в wav-файлы возникали щелчки, особенно если на поверхности CD были мелкие царапины. Одни граббера делали это лучше, другие - хуже, но результат отличался только в количестве щелчков. Особенно много щелчков давали быстрые граббера. Удаление этих щелчков звуковыми редакторами трудно и не всегда приводило к желаемому результату. Кроме того, приходилось прослушивать весь звуковой файл, так как визуально можно было и пропустить щелчки, т.е. достоинства быстрых грабберов сводились на нет. То есть головной боли было более чем достаточно. В то же время этот же CD на аудио-CD-плеере воспроизводился нормально. При перезаписи CD через УНИКОМП-РС с внешнего CD-драйва все проблемы были решены. Применять для этой цели компьютерные CD-драйверы с их зачастую убогими аналоговыми выходами не рекомендуется - у них хорошо заметны всякие помехи, особенно в паузах [3].

Перегнав скатые УНИКОМП-РС CD-треки в wav-файлы, их можно затем пропустить через кодер MP3, и слушать полученные таким образом «уникоомпированные» MP3-файлы также через УНИКОМП-РС. Результат тоже очень впечатляющий. Дело в том, что при применении аналогового коммандера облегчается режим кодера MP3, так как он обрабатывает вдвое меньший (в дБ) динамический диапазон (т.е. 45 дБ вместо 90 дБ) и многочисленные артефакты просто исчезают. Благодаря этому можно применять более низкие битрейты 128...160 кб/с (против рекомендуемых 320 кб/с при высоком требовании к качеству).

При прослушивании обычных MP3-файлов с записью pop-stop (альбомы «Enigma», Pink Floyd «The Wall» и т.п.) и переходе с

DA1.1 157УД2


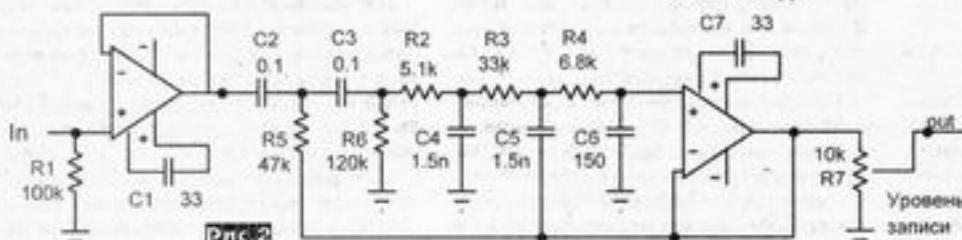


Рис.2

DA1 574УД2

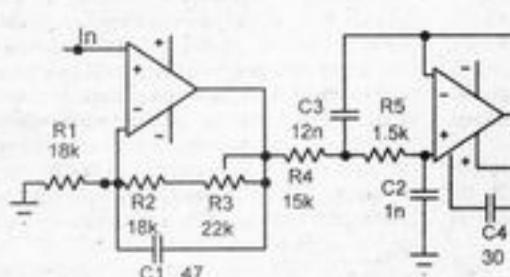

DA2.1 157УД2

DA2.2 157УД2

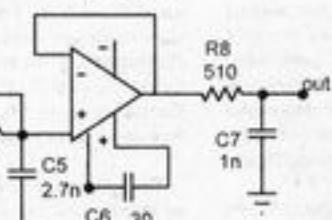


Рис.3

кончена.

Несколько слов о подборе DA2 по уровню шумов. Для этой цели микросхему удобно устанавливать через панельку. На вход коммандера ничего не подается, ШП вкл., воспроизведение. На выход подсоединеняет-ся милливольтметр (лучше всего среднеквадратический), но обязательно через фильтр МЭК-А и с усилением 40 дБ. По показанию вольтметра можно судить о шумовых свойствах DA2. Цепи балансировки на уровень шума не влияют. Это свойство можно использовать для экспресс-отбора 525ПС2 по шумам (на время замены микросхемы питание, естественно, снимается). Таким образом было проверено множество 525ПС2 (порядка 200) как в пластмассовых, так и керамических корпусах. Было замечено, что буква (А или Б) не играет практически никакой роли, и что в том числе среди самых дешевых пластмассовых можно найти подходящие для dbx экземпляры. Среди пластмассовых микросхем процент малошумящих, как ни странно, оказался примерно в 2-3 раза больше, чем металлокерамических. Правда, у пластмассовых уровень шума может со временем увеличиваться.

Для работы с внешними источниками сигналов на входе dbx-кодера необходимо установить полосовой фильтр (рис.2), по-

составляющие, присущие цифровым устройствам. Настройка фильтра проста: сгенерировав в звуковом редакторе свист-сигнал (1-20 кГц), резистором R7 добиваемся линейной АЧХ на выходе (контроль по осциллографу или вольтметру). Кроме того, в карте «Уматана» для расширения НЧ участка диапазона полезно замкнуть перемычками конденсаторы C41 и C51. При желании этот фильтр можно встроить и в РС (если позволяет конструкция звуковой карты), однако питание +/- 12 В в этом случае надо подавать через транзисторные сглаживающие фильтры, так как помехи по питанию в РС более чем достаточно.

Затем необходимо откалибровать УНИКОМП-РС совместно с РС. Производится все необходимые подключения. На вход коммандера (режим записи) подается сигнал такого уровня, чтобы на выходе DA4.1 было 0 дБ. В компьютере открываем какой-либо звуковой редактор (лучше всего подходит Sound Forge и CoolEdit), устанавливаем уровень -10 дБ, но уже средствами Windows, производим пробную запись, воспроизводим ее через УНИКОМП-РС. Средствами Windows устанавливаем уровень 0 дБ на выходе УНИКОМП-РС. Выбор компьютерного уровня -10 дБ объясняется следующим. Любой коммандер имеет инерционность при обработке импульсных сигна-

(окончание на с.63)

Subj. Корпуса

В продаже появился пластиковые короба для укладки кабеля (вдоль стек и т.д.). Многие конторы, претендующие на солидность, их используют. Остается обрезки... Сечение коробов бывает самым различным. Отрезаешь нужную длину, крашку отрезаешь с запасом, чтобы загнуть вниз верхнюю часть и получить недостающие стеки. Печатную плату своего изделия разрабатываешь таких размеров, чтобы не тряслась. И прижимаешь внутрь кусочками поролона. Выходит дешево и вполне эстетично (даже краю приятно :))

Subj. Паяльник

SB>>> Но дома этого не сделать

SK>> Чего этого? Нагреватель внутри жала? Да легко! Берется кусок SK>> медного прутка диаметром ~1 мм длиной миллиметров 25-30, по оси [храп!]

SK>> жала и ручку. Я делал такой на 12 В - разогревается за ~полукруга, трещит очень жестко и маленький - немного круче парикской ручки.

SK>> Технология не моя. Исходный вариант был опубликован в «Юном технике» 12'89 или 01'90. Но там надо было точить железки на токарном станке.

Примерно на десяток лет раньше там же была и еще более интересная конструкция, основанная на различии температурных коэффициентов расширения: в медном прутке сверлятся глухое отверстие, в него вставляется графитовый стержень, поджимаемый на свободном конце изолированным винтом (конкретное исполнение не помню - давно читал). Напряжение (несколько вольт) подается на жало и свободный конец стержня, основной нагрев - в месте контакта. При нагреве трубка удлиняется (а графит - практически нет), контакт между стержнем и жалом ухудшается/зропадает - температура стабилизируется. Температура регулируется прижимом стержня.

Там было несколько проблем - конструкция должна обеспечивать стабильный жесткий и "непружинящий" прижим стержня с одновременной его изоляцией, кроме того, стержень должен быть достаточно прочным в нагретом состоянии.

AB>> После того как длина жала становится недостаточной его приходится менять. И вот тут то и начинаются проблемы. Оно оттуда не вытаскивается. И очень часто пальчик просто приходится вырывать... (Посему вопрос - как сделать так, чтобы жало не пригарало к нагревателю?

Ну сколько же можно повторять... примерно раз в два месяца один вопрос.

1) Берем новый паяльник с новым жалом. Можно и уже обгоревшее жало так удалить, но результат хуже - медь уже отожжена сильно.

2) Вытаскиваем жало, слегка зачищаем его по всей поверхности мелким напильником/шкуркой, и коротенько натираем его также свежезажженным алмазным или матовым кораллом - чтобы образовалось разномерное покрытие на всем стержне.

3) Слегка проковыляем стержень, но так, чтобы не слишком изменилась форма (начиная в пальце его потом фиг вставишь нормально). При этом покрытие коротенько прилипнет к жалу. Если где-нибудь покрытие отвалилось, или залезла медь - в этом месте повторить с пункта 2).

4) После готовности покрытия сильной проковкой формируем жало (только чтоб трещин не было). После грубой формовки форма слегка равняется напильником (зато с жалом смиряется алмазное покрытие, где ему совсем не место), и снова куется - так методом итераций получается прочное прокованное жало нужной формы, которое долго не растворяется в припое. Точнее, растворяется значительно медленнее обычного жала из мягкой меди. Я обычно кую на плоскую пираидку, но это кому как красивее.

5) Вставляем в паяльник и радуемся. При необходимости замены жала просто вытаскивается.

Продолжение следует...

В первой в этом году «микроколонке редактора» напомню, что наш журнал выходит с небольшой частотной модуляцией, поэтому февральский номер вы получите с некоторой задержкой. Нашим новым подписчикам сообщаю, что редакция дает гарантию получения всех номеров по подписке, даже если какой-то из номеров случайно «пропадет» по пути в ваше почтовое отделение. В таких случаях вам достаточно выслать в наш адрес оригинал вашей подписной квитанции и справку вашего почтового отделения в том, что «такой-то номер журнала «Радиохобби» в таком-то отделении связи по подписке не поступал». Мы немедленно и бесплатно вышлем вам недостающий номер индивидуальной заказной бандероли.

Успокою и аудиофилов, не нашедших в этом номере продолжения цикла статей «УМЗЧ ВВ на современной элементной базе...»: из-за большого зимнего «Дайджеста» публикация перенесена на апрель, а в порядке компенсации опубликован усилитель Д.Селфа.

Успехов в творчестве! Николай Сухов

VD MAIS

ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
И СИСТЕМЫ

01033, Украина, г.Киев - 33, а/я 942
ул.Владимирская, 101
ул.Жилянская, 29

Дистрибутор

AIM, AMI, ANALOG DEVICES, ASTEC, HARTING, MITEL,
BC COMPONENTS, HEWLETT-PACKARD, MOTOROLA, FACE,

KONN, EINHOFF, SIEMENS, TEXAS INSTRUMENTS и др.

Электронные компоненты,
оборудование и материалы технологии SMT,
конструктивные элементы.

Разработка и изготавливание печатных плат

тел. (044) 227-1389, 227-5281,
227-2262, 227-1358,
227-5297, 227-4249

факс (044) 227-3668
e-mail: vdmais@carline.kiev.ua
<http://www.vdmais.kiev.ua>

(Окончание. Начало см. с. 58)

одного файла на другой возникает небольшая пауза, которая (у меня, по крайней мере) вызывает раздражение. При записи CD через УНИКОМП-РС такого эффекта нет. Но тогда сам MP3-файл получается слишком большой, поэтому ориентироваться в треках лучше всего по времени звучания, сведения о котором можно заметить вручную в отдельный текстовый файл.

Было протестировано 2 популярных кодера MP3: AudioActive и Xing на разных битрейтах. В звуковом редакторе был сгенерирован свип-сигнал (30...20000 Гц, 1 минута), затем он кодировался в MP3, полученный файл воспроизводился затем как через Winamp, так и CoolEdit. Сигнал контролировался внешним вольтметром. Кодер от AudioActive показал очень хорошие результаты: АЧХ была линейна до 20 кГц (судя по изображению в окне редактора CoolEdit), а на выходе звуковой карты был небольшой завал АЧХ на 20 кГц (порядка 3 дБ, но его, как уже говорилось, можно скорректировать). С кодером от Xing'a дела обстояли похоже: в сигнале напрочь отсутствовали частоты выше 16 кГц на любых битрейтах (128...320 кб/с). Однако не надо придавать этому слишком большое значение - стандартом аналоговой профессиональной аппаратуры предусмотрена полоса 31,5...16000 Гц. Так что не следует сильно ругать кодер от Xing'a.

СД имеют разное качество (мне попадались фирменные CD с, мягко говоря, не очень хорошим качеством). Поэтому к выбору конкретного кодера надо подходить, конечно, индивидуально. Звуковыми редакторами при подготовке wav-файлов к перегонке в mp3 надо пользоваться осторожно: допускается правка (вставка и удаление фрагментов). А вот с амплитудными преобразованиями следует обращаться осторожно, а если необходимо все-таки подправить амплитуду - то синхронно в обоих каналах (если, конечно при записи был правильно установлен баланс). Дело в том, что команды dbx/УНИКОМП удаляют (в децибелах) разбаланс: из разбаланса 1 дБ они сделают разбаланс 2 дБ (а из 3 дБ - 6 дБ и т.д.). О применении всяких эффектов, связанных с преобразованиями АЧХ, фланжерами, ревербераторами и т.п. следует забыть. Однако, обычно это и не требуется: ведь нам нужна компактная копия CD. Чтобы не забыть включить УНИКОМП-РС при прослушивании таких mp3-файлов, поместите их в директорию DBX (созданную вами на винчестере), а уже в нее вносите все такие файлы. В имя файла желательно ввести dbx (например, track01dbx.mp3), и отредактируйте тег ID3, чтобы эти файлы можно было отличить от обычных, если они по какой-то причине окажутся в другом месте.

Литература

1. Н.Сухов. Dolby B, Dolby C, Dolby S... dbx? «Радиохобби» №4/1999, с.45
2. Н.Сухов. Dolby B, Dolby C, Dolby S... dbx? «Радиохобби» №5/1999, с.46
3. Р.Иващенко. High-End 24-битовый аудиоСАП для компьютерного CD-ROM. «Радиохобби» №5/1999, с.50