

Рыба отыскивает где поглубже, а человек где лучше, но без издержек

Не смущаясь всегда говорю: ТРАНСФОРМАТОРЫ-не мой профсоюз.

Ищу пути обхода межкаскадного трансформатора, делаю макет, чтоб можно было сопоставить Звук. Посоветовался с Юрой, кое какие мысли появились. Достал собственный РР на ГМИ6, проводами кинул выход с фазоинвертора на вход транзисторов.

Не играет.

Глупо посиживал часа два, перетыкивая смещение и прочее. Играет, но очень тихо, и хрипит. В двадцатый раз смотрю на схему, всё должно работать, а ни фига.


Расстроился , отпаял всё, понёс РР , и здесь вспомнил, что....

не включил переключатель анодного , фазик работал лишь на накале.

Включил, заиграло, послушал,

и начал делать макет усилителя без межкаскадного трансформатора

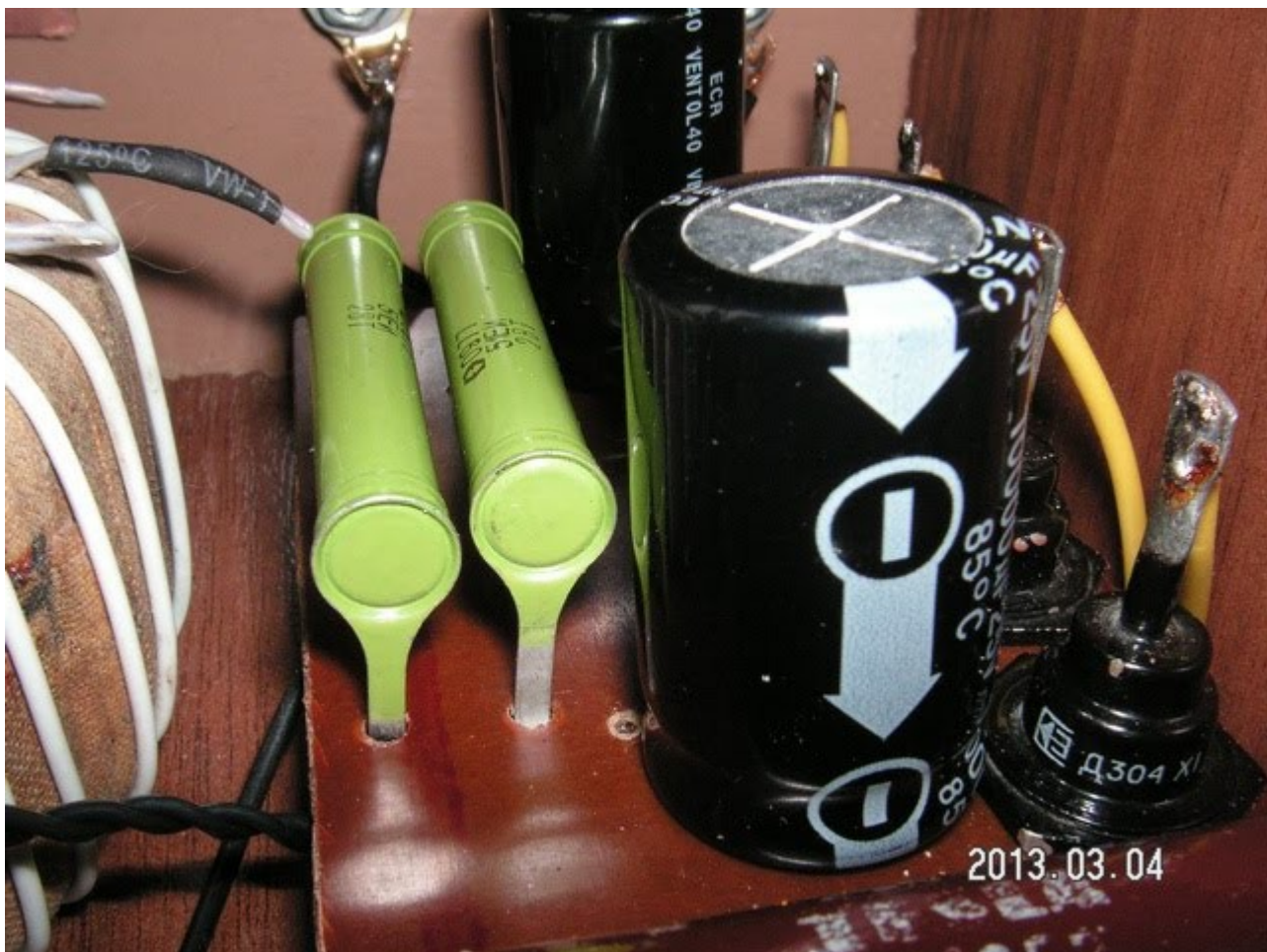Питание транзюков, обмотки со средней точкой, диоды Д304



Когда нет утюга с лазерным прицелом, то понадобится *тёщин зуб*





вот такие получаются эл. дросселя *имени Пронина*.



10 марта 2013.

Окончил, даже слушать успел

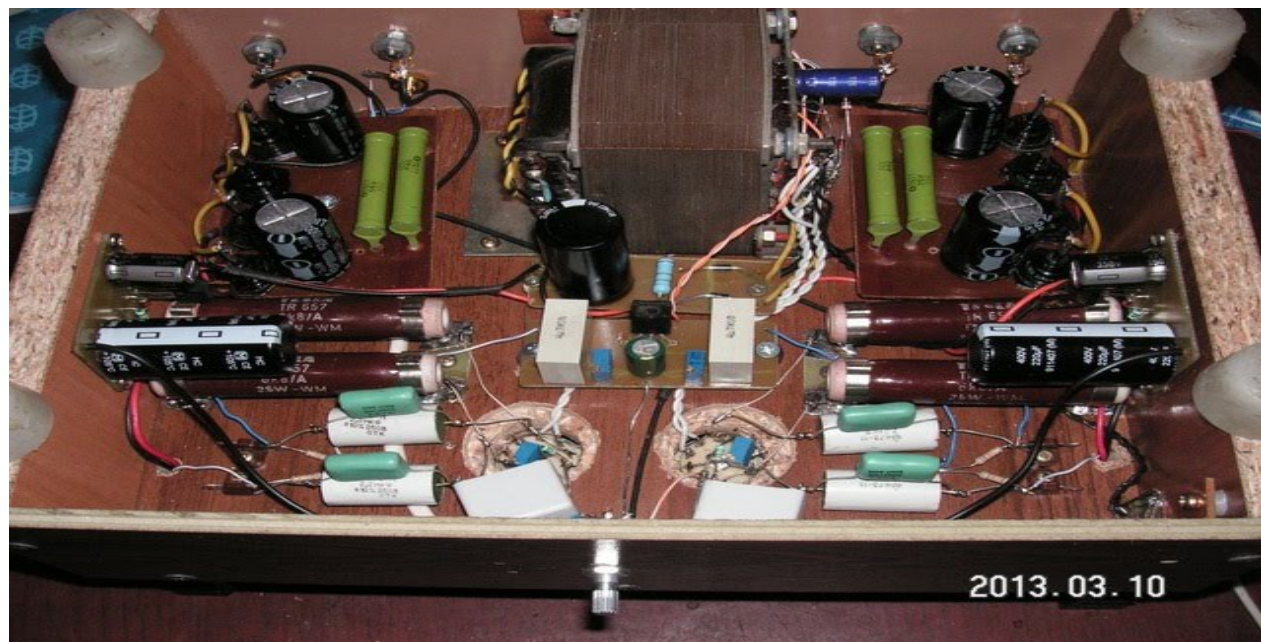

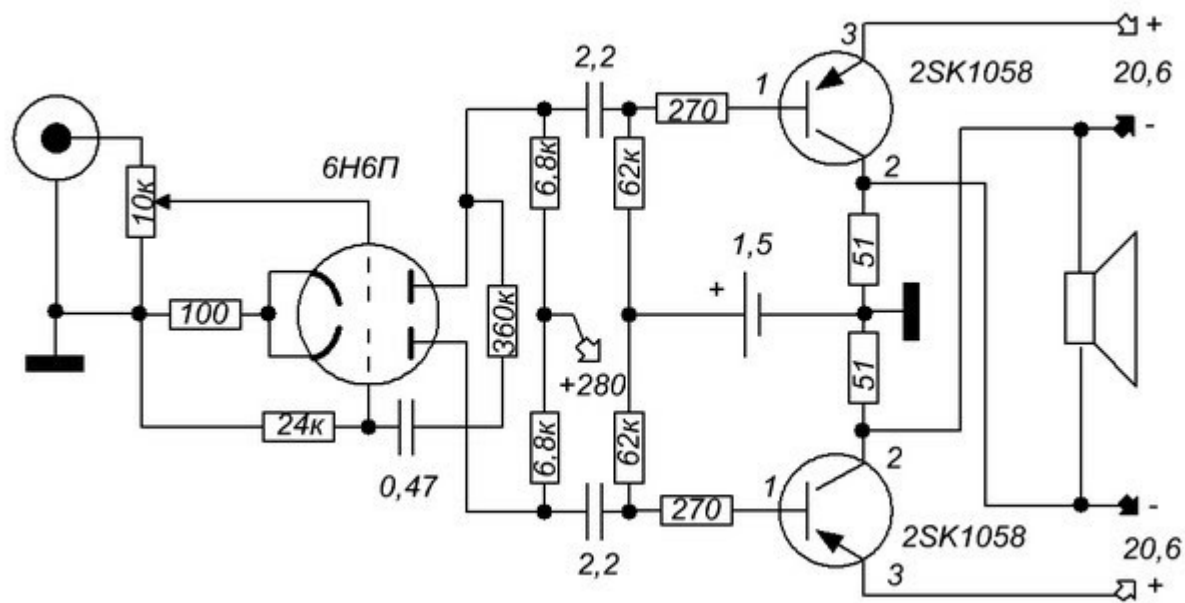

марта 2013

Усилитель разобран, играет отлично, рекомендую к повторению.