

Регулировка ширины стереобазы
Резистор 2.2 кОм, 3.3 кОм, 4.7 кОм

L - R
Верхнее положение регулятора

0 * (L - R) = 0
Нижнее положение регулятора

Разностный сигнал
 $0.5 * L - 0.5 * R = 0.5 * (L - R)$
Среднее положение регулятора

Суммарный сигнал
 $-0.5 * L - 0.5 * R = -0.5 * (L + R)$

$0.5 * (L + R) + (L - R) = 1.5 * (L - 0.33 * R)$
 $0.5 * (L + R) + 0.5 * (L - R) = L$
 $0.5 * (L + R)$

$0.5 * (L + R) - (L - R) = 1.5 * (R - 0.33 * L)$
 $0.5 * (L + R) - 0.5 * (L - R) = R$
 $0.5 * (L + R)$